

ARQ1 _ Aula_06

Tema: Introdução à linguagem Verilog e simulação em Logisim

Simplificações de expressões lógicas e circuitos

Expressões lógicas e seus circuitos equivalentes podem ser, muitas vezes, simplificados. Entretanto, nem todas as expressões podem ser minimizadas e, caso o forem, nem sempre haverá uma única expressão mínima global.

Dentre os métodos para simplificações destacam-se:

- as aplicações de regras da álgebra de Boole, principalmente, as que envolvem tautologias, contradições, negações, absorções e distribuições.
- métodos tabulares:
 - 1.) baseados em uma diferença (distância de Hamming = 1) ou $(x.y + x.y')$
 - mapa de Veitch-Karnaugh (poucas variáveis)
 - Quine-McCluskey (muitas variáveis)
 - 2.) baseados em diferenças (distância de Hamming = 2) ou $(x.y + x'.y')$ ou $(x'.y + x.y')$
 - Reed-Müller
 - 3.) inspeção visual da tabela e interpretação algorítmica
- métodos envolvendo representações por grafos (BDD's) ou redes de conexões.

Exemplo:

Dada a expressão lógica $(x+y'+z).(x+y+z)$ é possível encontrar uma simplificação mediante aplicações de regras da álgebra de Boole.

- por distribuições:

$$\begin{aligned} & (x+y'+z).x+(x+y'+z).y+(x+y'+z).z \\ &= (x.x+y'.x+z.x)+(x.y+y'.y+z.y)+(x.z+y'.z+z.z) \end{aligned}$$

- por identidades/contradições:

$$= (x.1+x.y'+x.z)+(x.y+0+y.z)+(x.z+y'.z+z)$$


- por distribuições/identidades

$$= x.(1+y'+z+y+z)]+z.(y+y'+1) = x.1 + z.1 = x+z$$


Resultado semelhante ao se considerar a diferença unitária, como nos métodos tabulares:

$$(x+y'+z).(x+y+z) = [(x+z)+y'] . [(x+z)+y] = (x+z).(y'+y) = (x+z).1 = x+z$$

 
Se houver uma representação por grafo (BDD) também haverá simplificação:



 
Ao se reagrupar, nota-se que não há dependência de y, pois qualquer caminho leva a z:



 Ao se reorganizar o grafo, considerando as importâncias de x e de z:



 E, ao considerar que se houver x não haverá dependência de z:



Portanto, depende apenas de x, ou de forma homóloga a partir de z:



Atividades

Preparação

Como preparação para o início das atividades, recomendam-se

- a.) leitura prévia do resumo teórico, do detalhamento na apostila e referências recomendadas
- b.) estudo e testes dos exemplos
- c.) assistir aos seguintes vídeos:

<https://www.youtube.com/watch?v=SvcTSNCB4zI>

<https://www.youtube.com/watch?v=VkJ71Js3QDw>

<https://www.youtube.com/watch?v=JUVeGaJkuDY>

Orientação geral:

Atividades previstas como parte da avaliação

Apresentar todas as soluções em apenas um arquivo com formato texto (.txt).

As implementações e testes dos exemplos em Verilog (.v) fornecidos como pontos de partida, também fazem parte da atividade e deverão ter os códigos fontes entregues separadamente. As saídas de resultados, opcionalmente, poderão ser copiadas ao final do código, como comentários.

Atividades extras e opcionais

Outras formas de solução serão opcionais; não servirão para substituir as atividades a serem avaliadas. Se entregues, contarão apenas como atividades extras.

As execuções deverão, preferencialmente, serão testadas mediante uso de entradas e saídas padrões, cujos dados/resultados deverão ser armazenados em arquivos textos. Os resultados poderão ser anexados ao código, ao final, como comentários.

Os *layouts* de circuitos deverão ser entregues no formato (.circ), identificados internamente. Figuras exportadas pela ferramenta serão aceitas como arquivos para visualização, e **não** terão validade para fins de avaliação. Separar versões completas (a) e simplificadas (b).

Arquivos em formato (.pdf), fotos, cópias de tela ou soluções manuscritas também serão aceitos como recursos suplementares para visualização, e **não** terão validade para fins de avaliação.

Atividade: Simplificação de circuitos

01.) Funções lógicas podem ser simplificadas diretamente do mapa de Veitch-Karnaugh:

		E			
		xy\z	z'	z	
A	x'	00	(0)	(1)	y' D
	x'	01	(2)	(3)	y C
B	x	11	(6)	(7)	y
	x	10	(4)	(5)	y' D

$$A = x' \cdot f(z)$$

$$B = x \cdot f(z)$$

$$C = y \cdot f(z)$$

$$D = y' \cdot f(z)$$

$$E = f(x,y)$$

Exemplo:

Dado o mapa de Veitch-Karnaugh abaixo, determinar a função simplificada equivalente.

		E			
		xy\z	z'	z	
A	x'	00	(0)	1 (1)	y' D
	x'	01	1 (2)	1 (3)	y C
B	x	11	(6)	(7)	y
	x	10	1 (4)	(5)	y' D

$$f(x,y,z) = \sum m(1, 2, 3, 4) = x' \cdot y' \cdot z + x' \cdot y \cdot z' + x' \cdot y \cdot z + x \cdot y' \cdot z'$$

$$\text{Com (1, 3): } x' \cdot z \quad (A)$$

$$\text{Com (2, 3): } x' \cdot y \quad (E)$$

$$f(x,y,z) = \sum m(1, 2, 3, 4) = x' \cdot z + x' \cdot y + x \cdot y' \cdot z'$$

Montar o mapa de Veitch-Karnaugh e simplificar as funções lógicas abaixo e verificar pelas respectivas tabelas-verdades implementadas em Verilog e/ou Logisim:

a) $f(x,y,z) = \sum m(1, 3, 7)$

b) $f(x,y,z) = \sum m(2, 4, 6)$

c) $f(x,y,z) = \sum m(2, 4, 5, 7)$

d) $f(x,y,z) = \sum m(1, 2, 3, 7)$

e) $f(x,y,z) = \sum m(0, 2, 6, 7)$

02.) O mapa de Veitch-Karnaugh também serve para simplificar produtos de somas (MAXTERMOS):

		E			
		Z	Z'		
		0	1		
A	X \ yz	(0)	(1)	Y	D
	X 00	(2)	(3)	Y'	C
B	X' 11	(6)	(7)	Y'	
	X' 10	(4)	(5)	Y	D

$$A = X + F(Z)$$

$$B = X' + F(Z)$$

$$C = Y' + F(Z)$$

$$D = Y' + F(Z)$$

$$E = F(X, Y)$$

Exemplo:

Dado o mapa de Veitch-Karnaugh abaixo, determinar o produto das somas (PoS) simplificado.

		E			
		Z	Z'		
		0	1		
A	X \ yz	0 (0)	1 (1)	Y	D
	X 01	1 (2)	1 (3)	Y'	C
B	X' 11	0 (6)	0 (7)	Y'	
	X' 10	1 (4)	0 (5)	Y	D

$$F(X, Y, Z) = \prod M(0, 5, 6, 7) = (X+Y+Z) \cdot (X'+Y+Z') \cdot (X'+Y'+Z) \cdot (X'+Y'+Z')$$

$$\text{Com (5, 7): } (X'+Z') \quad (B)$$

$$\text{Com (6, 7): } (X'+Y') \quad (E)$$

$$F(X, Y, Z) = \prod M(0, 5, 6, 7) = (X+Y+Z) \cdot (X'+Z') \cdot (X'+Y')$$

Montar o mapa de Veitch-Karnaugh e simplificar as funções lógicas abaixo por MAXTERMOS e verificar pelas respectivas tabelas-verdades implementadas em Verilog e/ou Logisim:

a) $F(X, Y, Z) = \prod M(4, 5, 7)$

b) $F(X, Y, Z) = \prod M(1, 6, 7)$

c) $F(X, Y, Z) = \prod M(1, 2, 3, 6)$

d) $F(X, Y, Z) = \prod M(0, 3, 5, 7)$

e) $F(X, Y, Z) = \prod M(1, 3, 6, 7)$

03.) Se o número de variáveis aumentar, o mapa deve ser modificado ligeiramente, a fim de que as vizinhanças mantenham apenas uma diferença entre elas.

		E		F		
		w'	w'	w	w	
xy\wz		00	01	11	10	
A	x'	00	(1)	(3)	(2)	y'
	x'	01	(4)	(5)	(7)	(6)
	x	11	(12)	(13)	(15)	(14)
B	x	10	(8)	(9)	(11)	(10)
		z'	z	z	z'	
		H	G		H	

$$\begin{array}{lll}
 A = x' \cdot f(w,z) & E = g(x,y) \cdot w' & (A,B) = f(w,z) \\
 B = x \cdot f(w,z) & F = g(x,y) \cdot w & (C,D) = f(w,z) \\
 C = y \cdot f(w,z) & G = g(x,y) \cdot z & (E,F) = g(x,y) \\
 D = y' \cdot f(w,z) & H = g(x,y) \cdot z' & (G,H) = g(x,y)
 \end{array}$$

Exemplo:

Dado o mapa de Veitch-Karnaugh abaixo, determinar a função simplificada equivalente.

		E		F		
		w'	w'	w	w	
xy\wz		00	01	11	10	
A	x'	0 (0)	1 (1)	0 (3)	1 (2)	y'
	x'	0 (4)	0 (5)	1 (7)	1 (6)	y
	x	1 (12)	0 (13)	0 (15)	1 (14)	y
B	x	0 (8)	1 (9)	0 (11)	0 (10)	y'
		z'	z	z	z'	
		H	G		H	

$$\begin{aligned}
 f(x,y,w,z) &= \sum m(1, 2, 6, 7, 9, 12, 14) \\
 &= x' \cdot y' \cdot w' \cdot z + x' \cdot y' \cdot w \cdot z' + x' \cdot y \cdot w \cdot z' + x' \cdot y \cdot w \cdot z + x \cdot y' \cdot w' \cdot z + x \cdot y \cdot w' \cdot z' + x \cdot y \cdot w \cdot z'
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{Com (2, 6): } x' \cdot w \cdot z' & (A) \\
 \text{Com (6, 7): } x' \cdot y \cdot w & (F)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ll}
 \text{Com (1,9): } y' \cdot w' \cdot z & (D) \\
 \text{Com (12,14): } x \cdot y \cdot z' & (H)
 \end{array}$$

$$f(x,y,w,z) = x' \cdot w \cdot z' + x' \cdot y \cdot w + y' \cdot w' \cdot z + x \cdot y \cdot z'$$

Construir os mapas de Veitch-Karnaugh e simplificar as funções lógicas abaixo e verificar pelas respectivas tabelas-verdades implementadas em Verilog e/ou Logisim:

- a) $f(x,y,w,z) = \sum m(1, 2, 5, 9, 10, 11)$
- b) $f(x,y,w,z) = \sum m(0, 1, 3, 5, 8, 9, 13)$
- c) $f(x,y,w,z) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 8, 13, 15)$
- d) $f(x,y,w,z) = \sum m(2, 4, 5, 6, 10, 12, 14)$
- e) $f(x,y,w,z) = \sum m(0, 1, 2, 7, 8, 9, 12, 15)$

04.) O mapa de Veitch-Karnaugh também serve para simplificar produtos de somas (MAXTERMOS):

		E		F			
		W	W	W'	W'		
XY\WZ		00	01	11	10		
A	X 00	(0)	(1)	(3)	(2)	Y	D
	X 01	(4)	(5)	(7)	(6)	Y'	C
B	X' 11	(12)	(13)	(15)	(14)	Y'	
	X' 10	(8)	(9)	(11)	(10)	Y	D
		Z	Z'	Z'	Z		
		H	G		H		

$$\begin{aligned}
 A &= X + F(W,Z) & E &= G(X,Y) + W & (A,B) &= F(W,Z) \\
 B &= X' + F(W,Z) & F &= G(X,Y) + W' & (C,D) &= F(W,Z) \\
 C &= Y' + F(W,Z) & G &= G(X,Y) + Z' & (E,F) &= G(X,Y) \\
 D &= Y + F(W,Z) & H &= G(X,Y) + Z & (G,H) &= G(X,Y)
 \end{aligned}$$

Exemplo:

Dado o mapa de Veitch-Karnaugh abaixo, determinar o produto de somas (PoS) simplificado.

		E		F			
		W	W	W'	W'		
XY\WZ		00	01	11	10		
A	X 00	1 (0)	1 (1)	1 (3)	1 (2)	Y	D
	X 01	1 (4)	0 (5)	0 (7)	1 (6)	Y'	C
B	X' 11	1 (12)	0 (13)	0 (15)	1 (14)	Y'	
	X' 10	0 (8)	1 (9)	1 (11)	0 (10)	Y	D
		Z	Z'	Z'	Z		
		H	G		H		

$$\begin{aligned}
 F(X,Y,W,Z) &= \prod M(5, 7, 8, 10, 13, 15) \\
 &= (X+Y'+W+Z') \cdot (X+Y'+W'+Z') \cdot (X'+Y'+W+Z') \cdot (X'+Y'+W'+Z') \cdot (X'+Y+W'+Z') \cdot (X'+Y+W'+Z)
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 \text{Com } (5, 7): (X+Y'+Z') & \quad (G) & \text{Com } (8,10): (X'+Y+Z) & \quad (H) \\
 \text{Com } (13,15): (X'+Y'+Z') & \quad (G) & \text{Com } (5,7,13,15): (Y'+Z') & \quad (C)
 \end{aligned}$$

$$F(X,Y,W,Z) = (Y'+Z') \cdot (X'+Y+Z)$$


Construir os mapas de Veitch-Karnaugh e simplificar as funções lógicas abaixo por MAXTERMOS e verificar pelas respectivas tabelas-verdades implementadas em Verilog e/ou Logisim:

- $F(X,Y,W,Z) = \prod M(2, 6, 7, 13)$
- $F(X,Y,W,Z) = \prod M(4, 8, 9, 11, 15)$
- $F(X,Y,W,Z) = \prod M(4, 8, 10, 13, 14)$
- $F(X,Y,W,Z) = \prod M(1, 2, 5, 13, 14, 15)$
- $F(X,Y,W,Z) = \prod M(3, 5, 6, 7, 11, 15)$

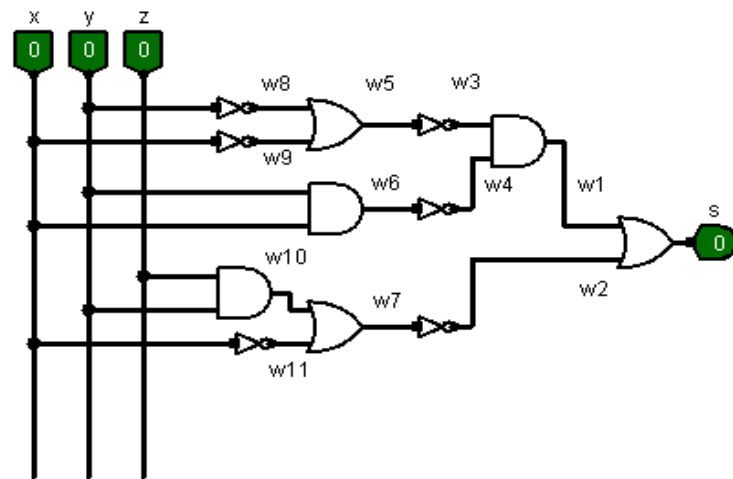- 05.) Identificar a equação característica do circuito lógicos abaixo e simplifica-la pelo mapa de Veitch-Karnaugh usando mintermos. Descrever e simular o circuito simplificado em Verilog e Logisim.



 - 06.) Identificar as equações características dos circuitos lógicos abaixo e simplifica-las pelo mapa de Veitch-Karnaugh usando MAXTERMOS. Descrever e simular o circuito simplificado em Verilog e Logisim.



Extras

07.) Dada a expressão em Verilog abaixo, verificar se há simplificação e montar o circuito equivalente:

```
module FXYZ (output S1, input X, input Y, input Z);  
  assign s1 = ( X | ~Y | ~Z ) & ( ~X | Y | Z ) & ( ~X | ~Y | ~Z );  
endmodule // FXYZ
```

08.) Dada a expressão em Verilog abaixo, verificar se há simplificação e montar o circuito equivalente:

```
module fwxyz (output s1, input w, input x, input y, input z);  
  assign s1 = (w & x & y & z) | (w & ~x & ~y & ~z) | (~w & x & ~y & ~z) | (~w & ~x & y & z);  
endmodule // fwxyz
```